

SRAM_Controller_SPEC

| | |
|----------------------------|---|
| core_mem_r_value[15:0] (O) | 使用者從library(mem)讀取的資訊值 |
| core_mem_w_value[15:0] (I) | 使用者寫入library(mem)的資訊值 |
| core_mem_addr[19:0] (I) | 使用者使用記憶的位址 |
| core_mem_wr (I) | 寫入signal low, 讀出signal high |
| core_mem_request (I) | core請求讀寫 |
| core_wait (O) | 寫入或讀取後, 有latency, 告訴core等待。low才能再次讀寫 |
| o_SRAM_ADDR (O) | 使用記憶記憶體位址 |
| io_SRAM_DQ (IO) | 讀取記憶體值或是寫入記憶體值 |
| o_SRAM_WE_N (O) | 記憶體寫入有效訊號, low for write, high for read |
| o_SRAM_CE_N (O) | 低電位表示啟用 SRAM |
| o_SRAM_OE_N (O) | 低電位表示 SRAM 可以驅動資料輸出總線 |
| o_SRAM_LB_N (O) | 低電位表示啟用 SRAM 的低 8-bit |
| o_SRAM_UB_N (O) | 低電位表示啟用 SRAM 的高 8-bit |

Lab3 的 Memory access 使用連續寫入, 連續讀取


```

assign o_SRAM_ADDR = (state_r == S_RECD) ? addr_record : addr_play[19:0];
assign io_SRAM_DQ  = (state_r == S_RECD) ? data_record : 16'dz; // sram_dq as output
assign data_play   = (state_r != S_RECD) ? io_SRAM_DQ : 16'd0; // sram_dq as input
assign o_SRAM_WE_N = (state_r == S_RECD) ? 1'b0 : 1'b1;

assign o_SRAM_CE_N = 1'b0;
assign o_SRAM_OE_N = 1'b0;
assign o_SRAM_LB_N = 1'b0;
assign o_SRAM_UB_N = 1'b0;

```

Final Project 的 寫入讀取的 spec

 

T : core要求寫入記憶體, 位址14數值1

T0 : 等記憶體latency, 告訴core等待, 不要傳送讀寫要求

T1 : 剛等完記憶體處理, core於posedge clk見到core_wait = 0 才能讀寫, 所以再等一周期

T2 : core要求寫入記憶體, 位址29數值33

T3 : 等記憶體

T4 : 剛等完記憶體處理, core於posedge clk見到core_wait = 0 才能讀寫, 所以再等一周期

T5 : core要求讀取記憶體, 位址76

T6 : 等記憶體

T7 : 剛等完記憶體處理, core於posedge clk見到core_wait = 0 才能讀寫

T8 : 讀取值99, 知道mem[79]=99, 並要求寫入記憶體, 位址32數值66

T9 : 等記憶體

T10 : 剛等完記憶體處理, core於posedge clk見到core_wait = 0 才能讀寫, 所以再等一周期

T11 : core要求讀取記憶體, 位址25

備註:

A. 為了設計可讀性, 所以core_mem_value分成兩read and write兩種。

B. 為更嚴謹要求讀寫記憶體時間點, 使用core_mem_wr和core_mem_reques控制。

C. core_wait就是看sram的latency多久能做完, 我們lab3就卡在這裡, 實驗抓出data valid的時間點即可。